

1. Calcular I y V_C en el dominio del tiempo y en forma polar, si $V_1 = 42.42 \sin(500t + 40^\circ)$.

